

CIRCUIT MODELING

# PART 1

```
clear all
close all
%Resistors
R1 = 1;
R2 = 2;
R4 = 0.1;
R3 = 10;
R0 = 1000;

%Capacitor, Inductor and others
C = 0.25;
L = 0.2;
a = 100;

G1 = 1/R1;
G2 = 1/R2;
G3 = 1/R3;
G4 = 1/R4;
G0 = 1/R0;

G = [ -G1    G1      0      0      0      1      0      0;
      G1  (-G1)-(G2)  0      0      0      0     -1      0;
      0      0      G3      0      0      0      1      0;
      0      0      0     -G4      G4      0      0      1;
      0      0      0      G4  (-G4)-(G0)  0      0      0;
      1      0      0      0      0      0      0      0;
      0      1     -1      0      0      0      0      0;
      0      0     a/R3    1      0      0      0      0]

CM = [ -C  C  0  0  0  0  0  0;
       C -C  0  0  0  0  0  0;
       0  0  0  0  0  0  0  0;
       0  0  0  0  0  0  0  0;
       0  0  0  0  0  0  0  0;
       0  0  0  0  0  0  0  0;
       0  0  0  0  0  0 -L  0;
       0  0  0  0  0  0  0  0]

i = 0;
for Vin = -10:10
    i = i + 1;
    F = [0 0 0 0 0 Vin 0 0];
    V = G\F';
    V3(i) = V(3);
    V0(i) = V(5);
end
```

---

```

end

vin = -10:1:10;
figure(1)
hold on;
title('DC Sweep');
xlabel('Vin sweep from -10 to 10 (V)');
ylabel('Voltage (V)');
plot(vin,V3)
hold on;
plot(vin,V0)
legend('node V3','node V0');

Voi = zeros(1, 1000);
Adb = zeros(1, 1000);
w = 1:1:1000;
for i = 1:1000
    F = [0 0 0 0 0 1 0 0];
    V = (G+(1i*w(i)*CM))\F';
    Voi(i) = V(5);
    Adb(i) = 20*log10(Voi(i)/10);
end

v1 = 1;
figure(2)
semilogx(w,Voi)
title('Vo vs w')
grid on
figure(3)
semilogx(w,Adb)
title('Gain in dB')
grid on

Cnd = 0.25 + 0.05*randn(1,100);
for i = 1:100
    F = [0 0 0 0 0 1 0 0];
    CMND = [ -Cnd(i)  Cnd(i) 0 0 0 0 0 0;
              Cnd(i) -Cnd(i) 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0;
              0 0 0 0 0 0 0 0];
    V = (G+(pi*CMND))\F';
    Vh(i) = V(5);
end
figure(4)
hist(Vh)
title('Histogram of Gain')

G =

```

---

---

Columns 1 through 7

-1.0000	1.0000	0	0	0	1.0000	0
1.0000	-1.5000	0	0	0	0	-1.0000
0	0	0.1000	0	0	0	1.0000
0	0	0	-10.0000	10.0000	0	0
0	0	0	10.0000	-10.0010	0	0
1.0000	0	0	0	0	0	0
0	1.0000	-1.0000	0	0	0	0
0	0	10.0000	1.0000	0	0	0

Column 8

0  
0  
0  
1.0000  
0  
0  
0  
0  
0

CM =

Columns 1 through 7



-0.2500	0.2500	0	0	0	0	0
0.2500	-0.2500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-0.2000
0	0	0	0	0	0	0



Column 8

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored

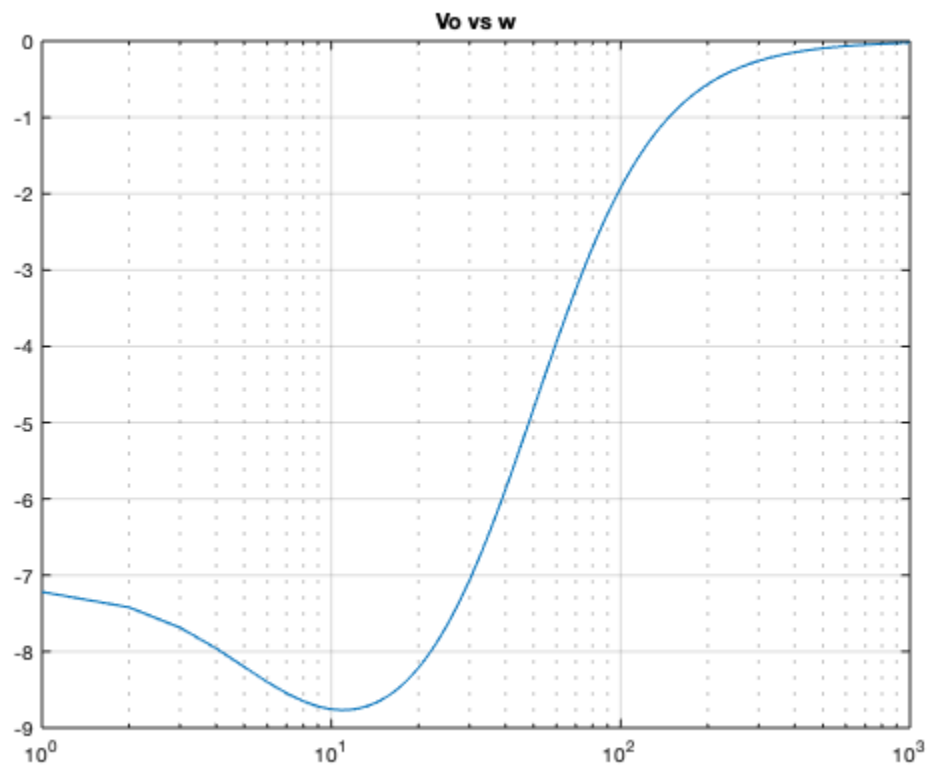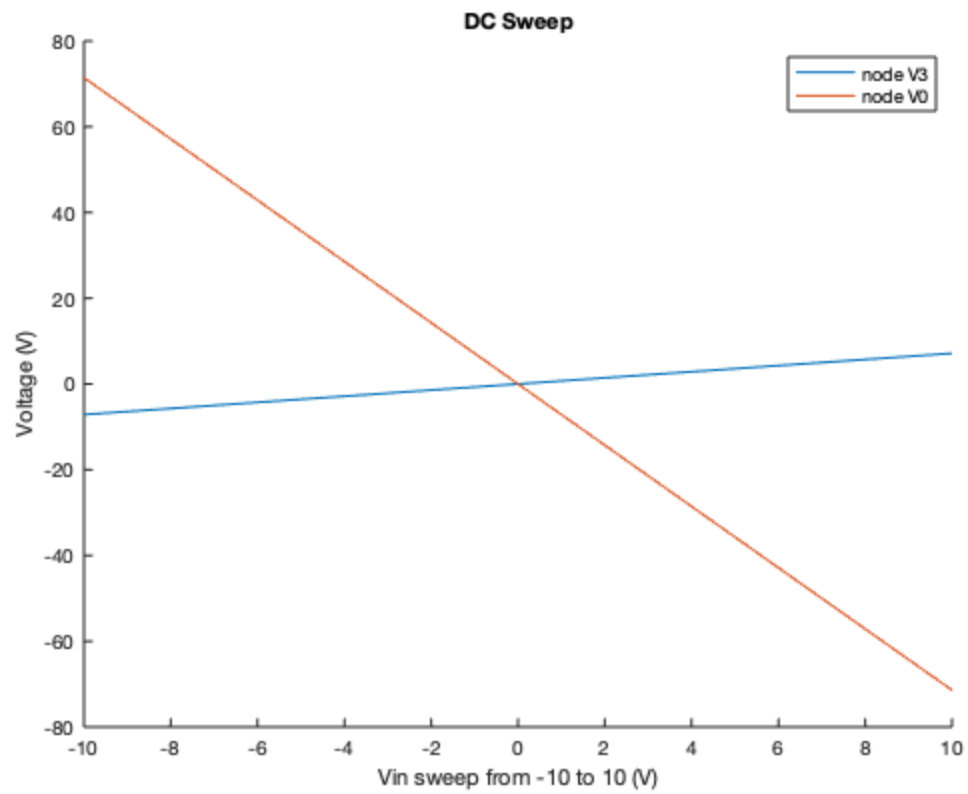Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored



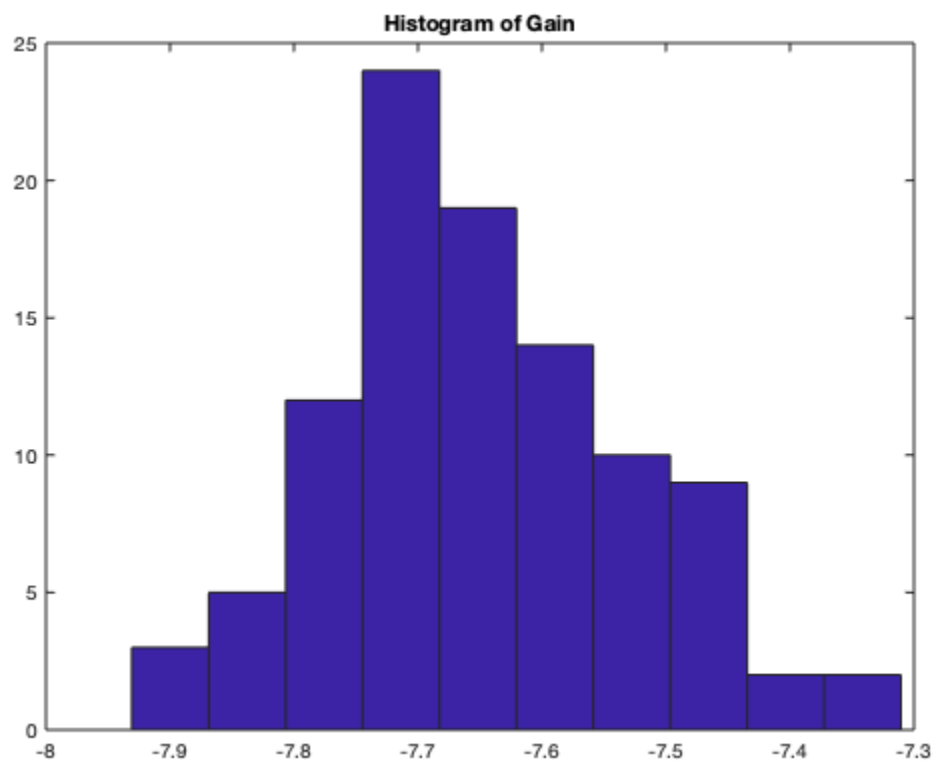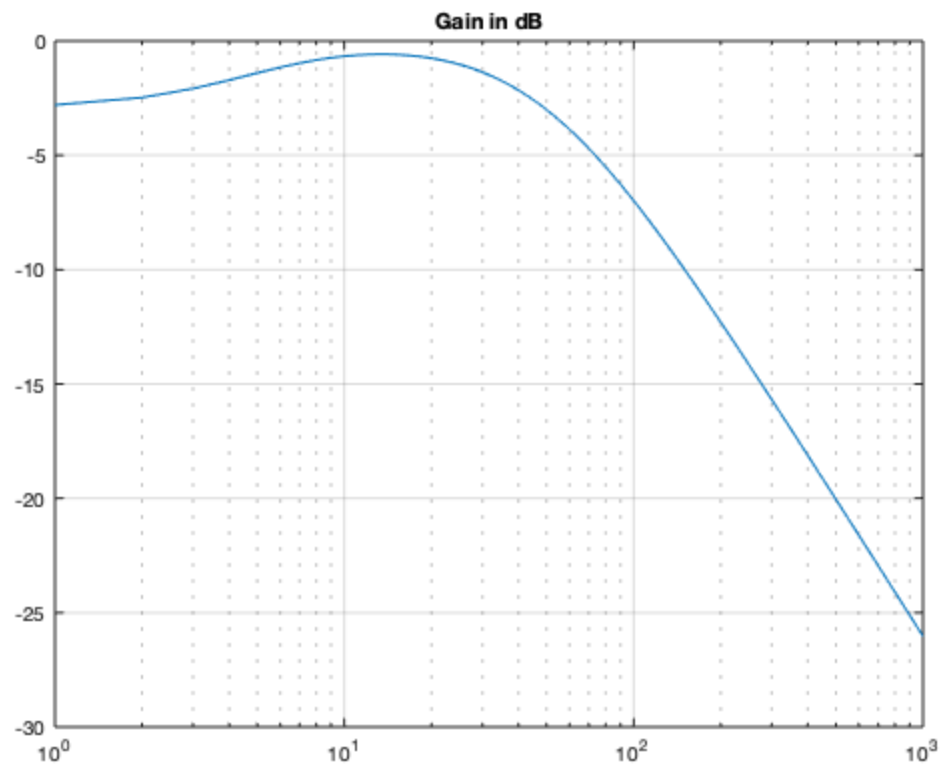

---

## PART 2

```
VPulse = zeros(8,1);
VSin = zeros(8,1);
VGauss = zeros(8,1);
tstep = 0.001;
time = 0;
VinPulse = 0;
deltat = 0.001;
w2 = 2*pi*(1/0.03);
figure(5);
clf;
figure(6);
clf;
J = 0;
for J = 1:1000 %each step represents a millisecond

    if time == 0.03
        VinPulse = 1;
    end

    VinSin = sin(w2*time);

    VinGauss = exp(-(time-0.06).^2/(2*(0.03)^2));

    FPulse = [0 0 0 0 0 VinPulse 0 0];
    FSin = [0 0 0 0 0 VinSin 0 0];
    FGauss = [0 0 0 0 0 VinGauss 0 0];
    A = G+(CM/deltat);

    VPulse = A\((CM*(VPulse/deltat)+FPulse. ');
    VSin = A\((CM*(VSin/deltat)+FSin. ');
    VGauss = A\((CM*(VGauss/deltat)+FGauss. ');

    time = tstep*J;

    VinPulseIn(J,1) = VinPulse;
    VinSinIn(J,1) = VinSin;
    VinGaussIn(J,1) = VinGauss;

    VPulseO(J,1) = VPulse(5);
    VSinO(J,1) = VSin(5);
    VGaussO(J,1) = VGauss(5);

end

figure(5)
subplot(3,1,1)
title('Blue-input Red-output')
plot(deltat:deltat:time,VinPulseIn,deltat:deltat:time,VPulseO)
subplot(3,1,2)
plot(deltat:deltat:time,VinSinIn,deltat:deltat:time,VSinO)
subplot(3,1,3)
```

---

```

plot(deltat:deltat:time,VinGaussIn,deltat:deltat:time,VGaussO)



figure(6)
XPulse = abs(fft(VinPulseIn));%fft(Vin11,length(Vin11));
XSin = abs(fft(VinSinIn));
XGauss = abs(fft(VinGaussIn));
XPulseOut = abs(fft(VPulseO));
XSinOut = abs(fft(VSinO));
XGaussOut = abs(fft(VGaussO));
subplot(3,1,1)
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XPulse,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XPulseOut)%plot(1./(deltat:deltat:time),X)
title('fft Blue-input Red-output')
grid on
subplot(3,1,2)
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XSin,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XSinOut)
grid on
subplot(3,1,3)
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XGauss,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XGaussOut)
grid on

figure(7)
XshiftPulse = fftshift(XPulse);
XshiftSin = fftshift(XSin);
XshiftGauss = fftshift(XGauss);
XshiftPulseOut = fftshift(XPulseOut);
XshiftSinOut = fftshift(XSinOut);
XshiftGaussOut = fftshift(XGaussOut);
subplot(3,1,1)
grid on
title('fftshift Blue-input Red-output')
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XshiftPulse,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XshiftPulseOut)
subplot(3,1,2)
grid on
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XshiftSin,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XshiftSinOut)
subplot(3,1,3)
plot(-(time/2-deltat):deltat:time/2,XshiftGauss,-(time/2-
deltat):deltat:time/2,XshiftGaussOut)
grid on


%%%%%%%% As the time step increases the smoother the
%%%%%%%% fourier transform plot becomes. Which would mean it is more
%%%%%%%% precises.

```

---

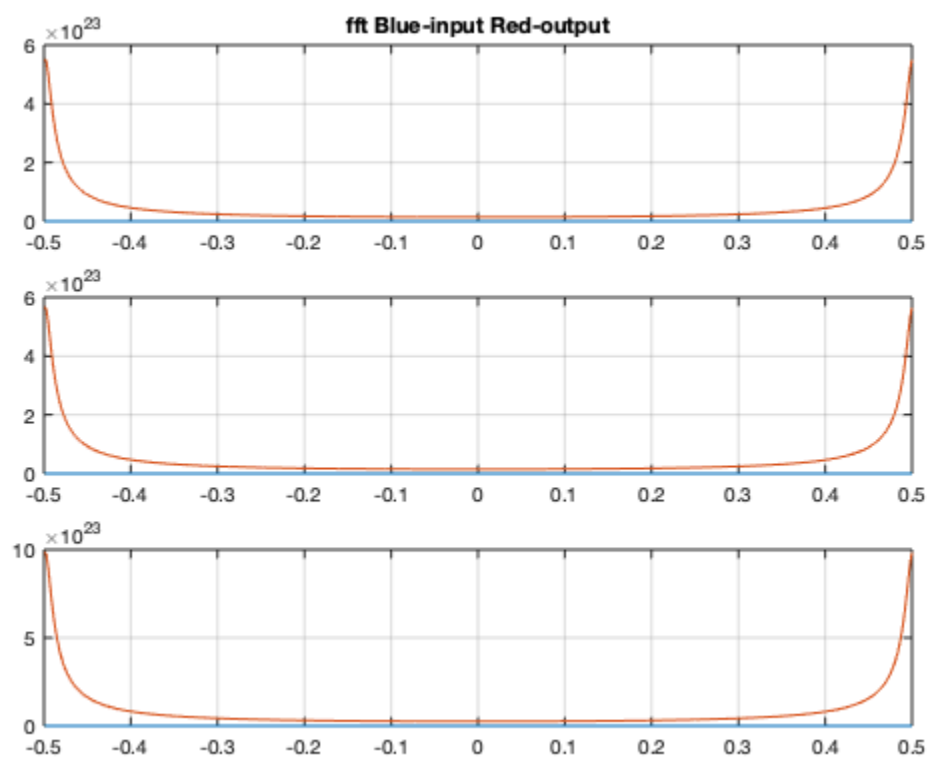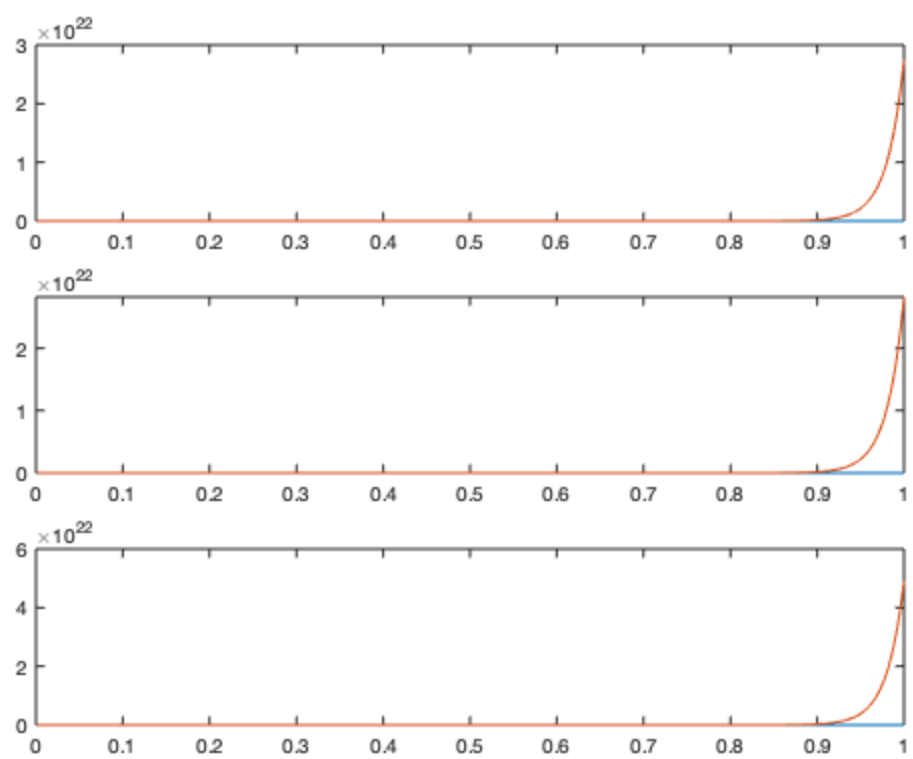



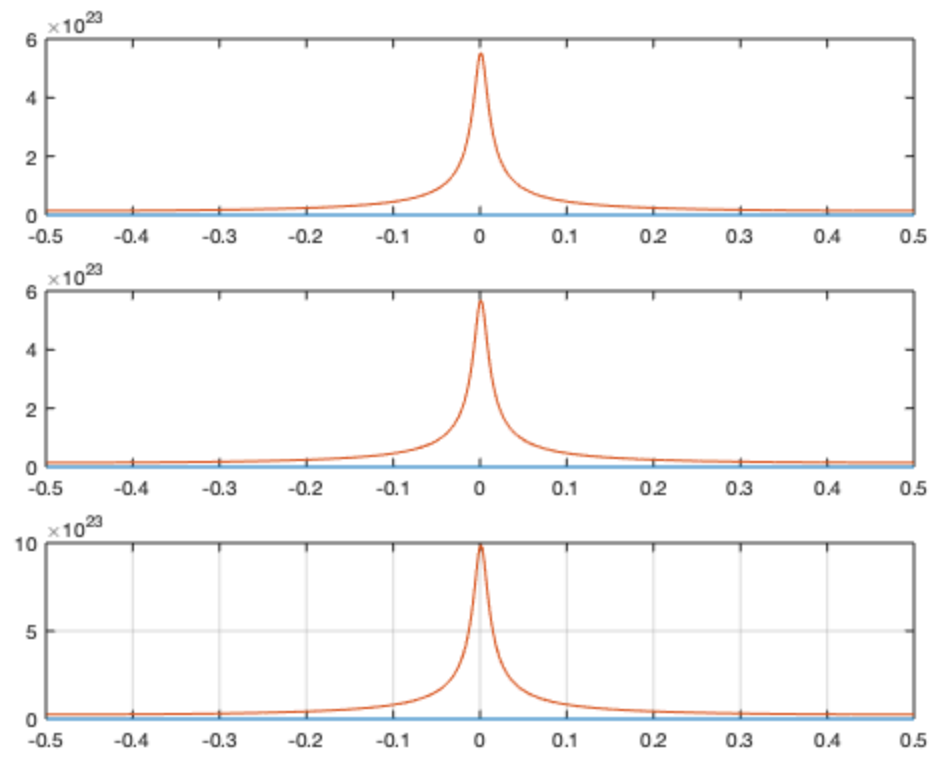

*Published with MATLAB® R2019b*